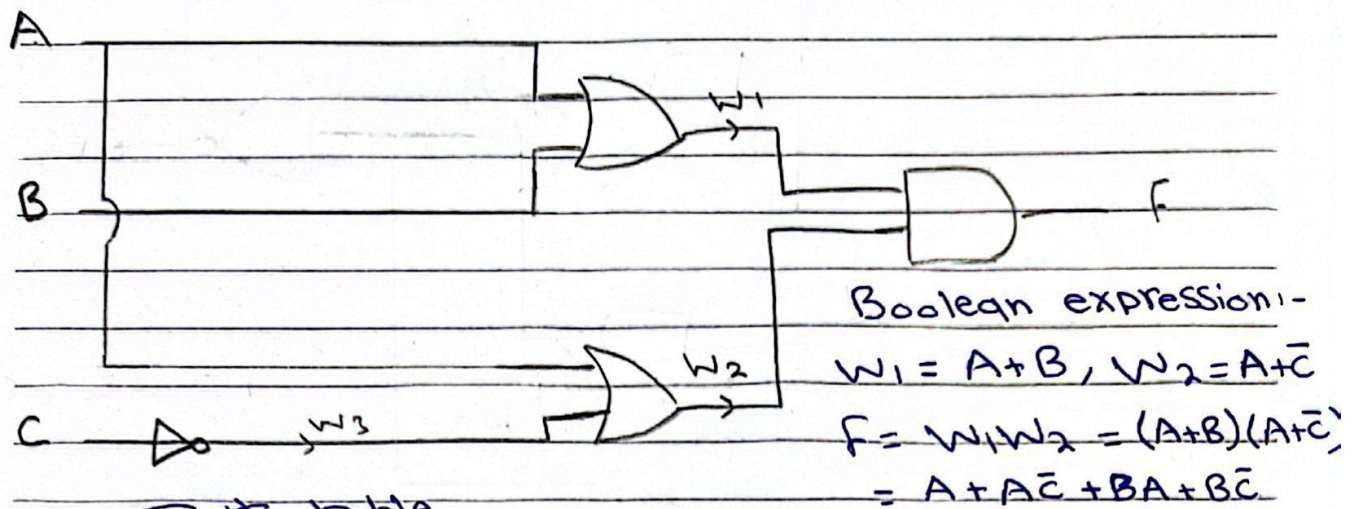


# Circuit Using And, OR Gates



Truth table

A	B	C	$W_1$	$W_2$	F
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0



No: 1 Date: 2

4  
3  
2  
1  
2  
3  
99  
100

x 1/2 (p10) v1.0

YASSIN