


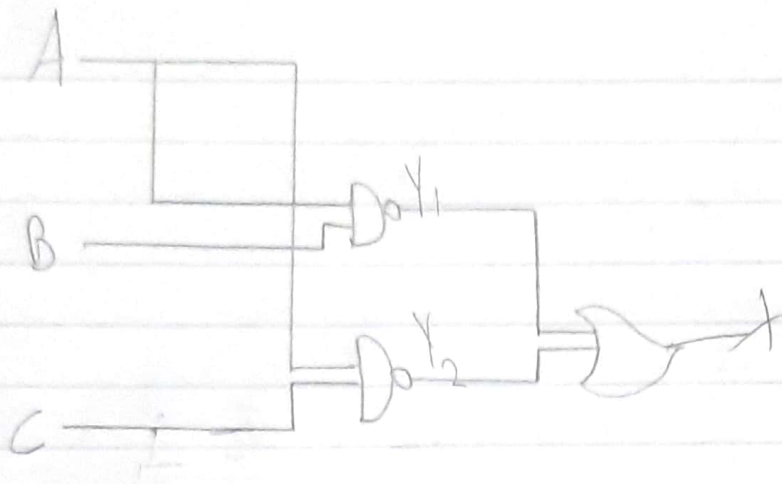





# Circuit 8

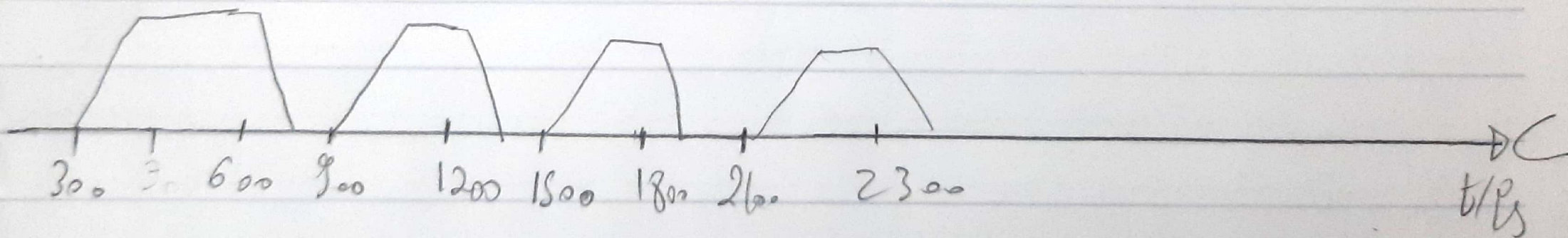


A	B	C	$Y_1$	$Y_2$	X
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0

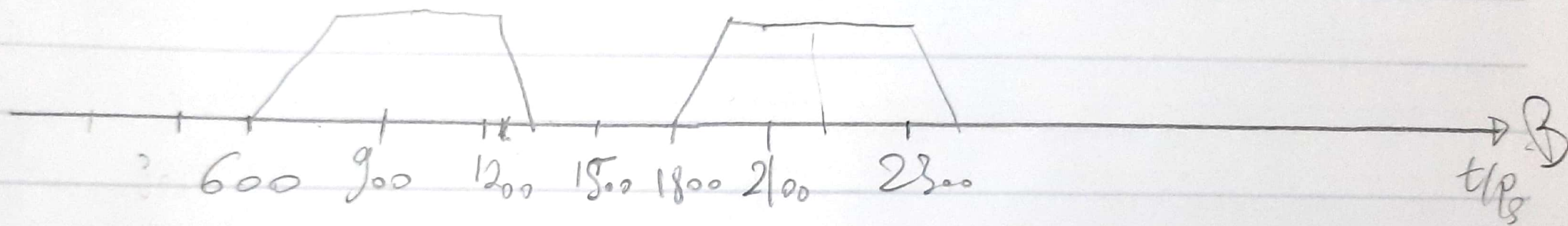

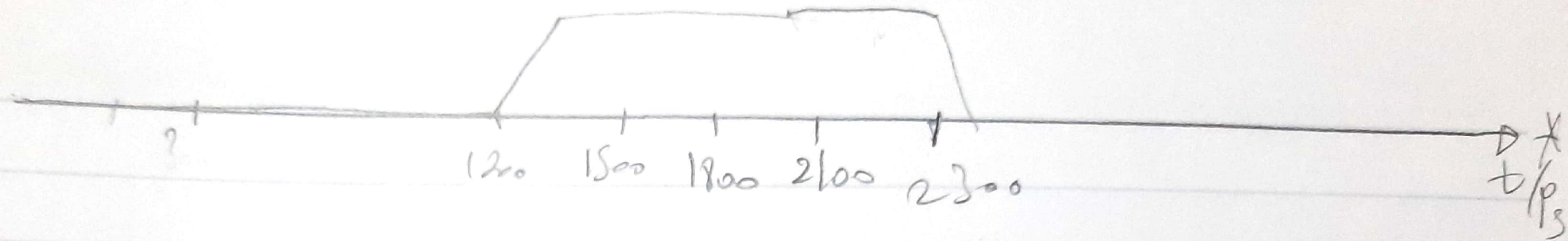

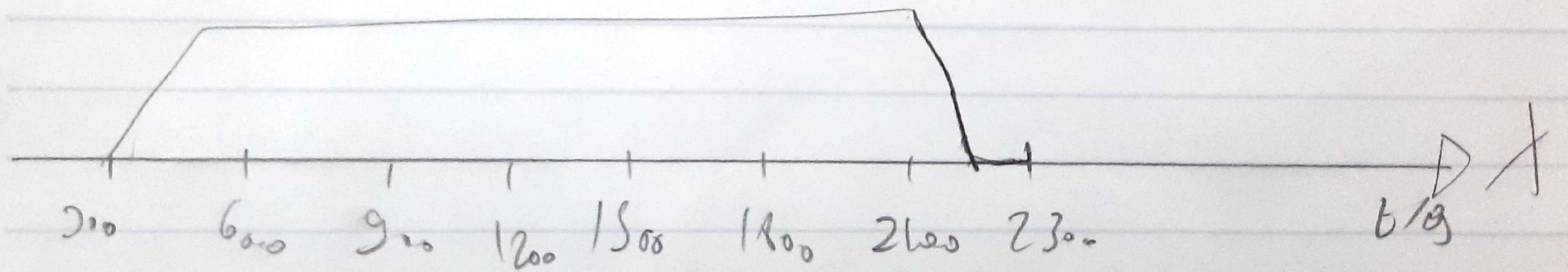
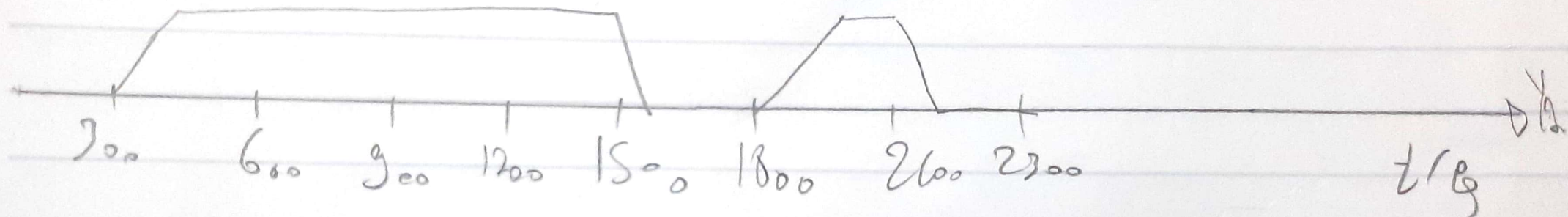
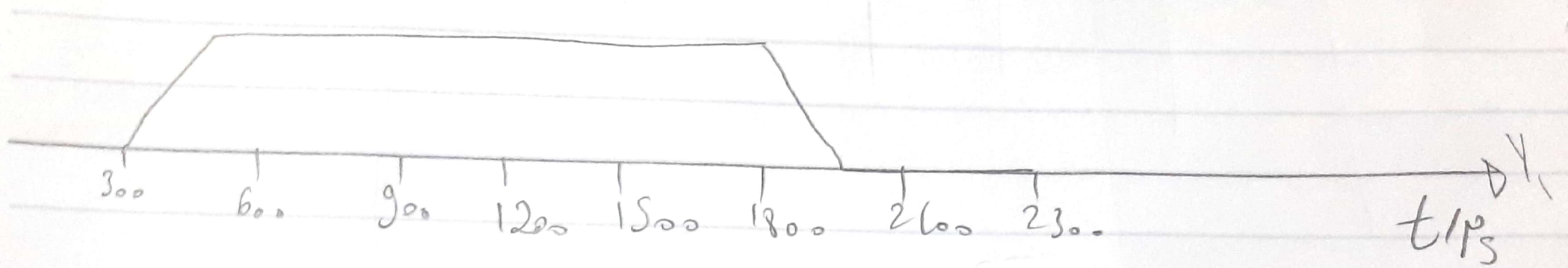


Circuit 6

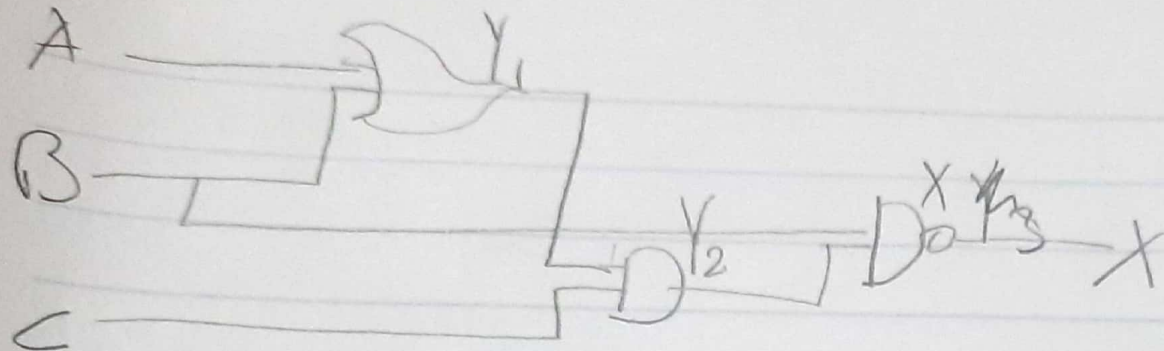

A	B	C	$Y_1$	$Y_2$	<del>X</del>	<del>X</del>
0	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	
0	1	0	1	0	0	
0	1	1	1	0	1	
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	
1	1	0	1	0	1	
1	1	1	1	1	0	



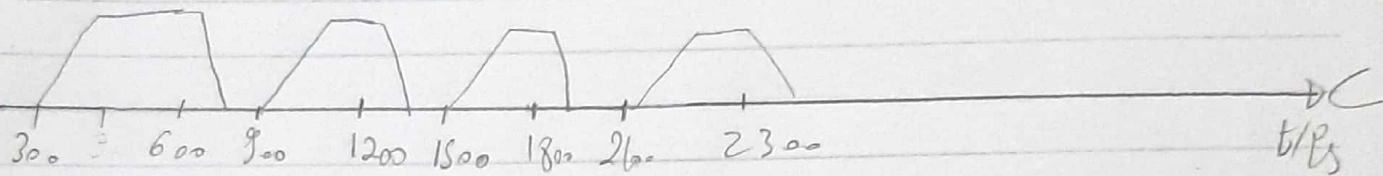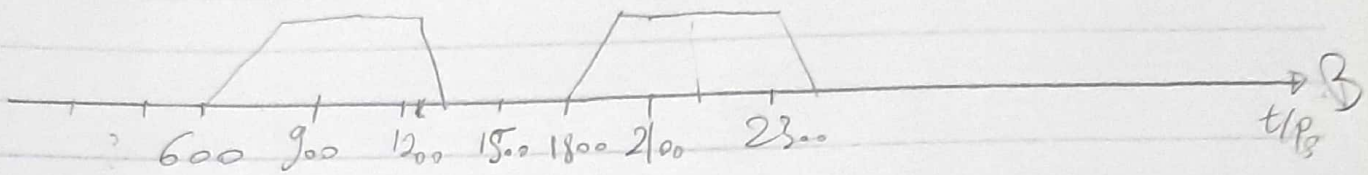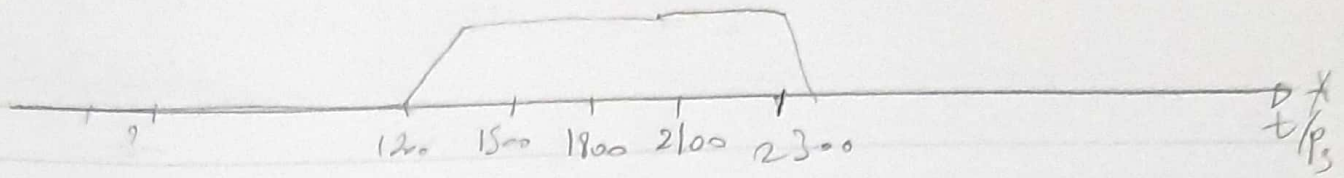

Crcaulb8:

