


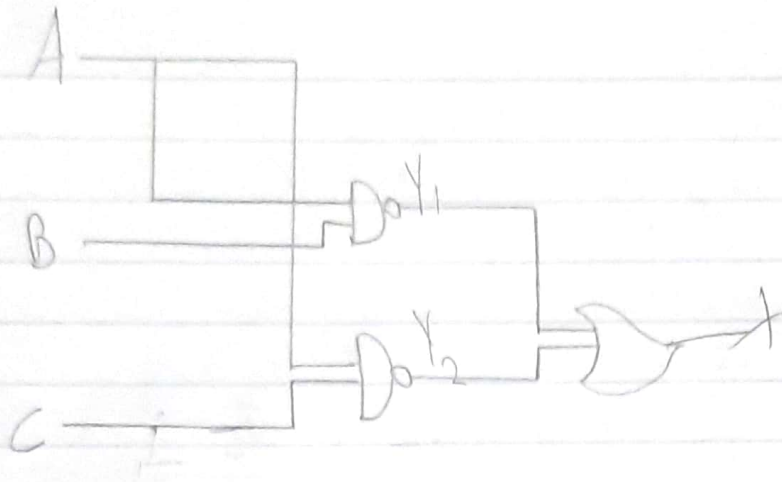
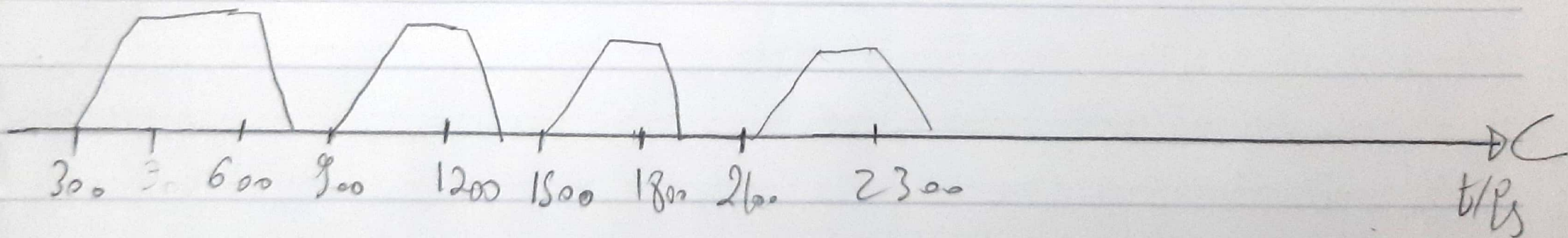
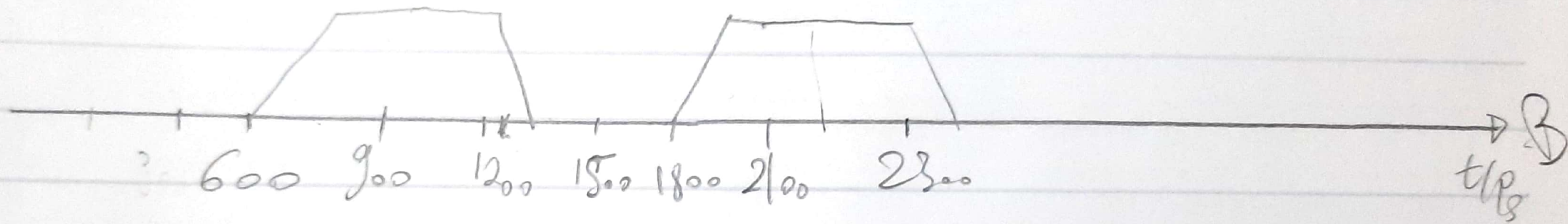
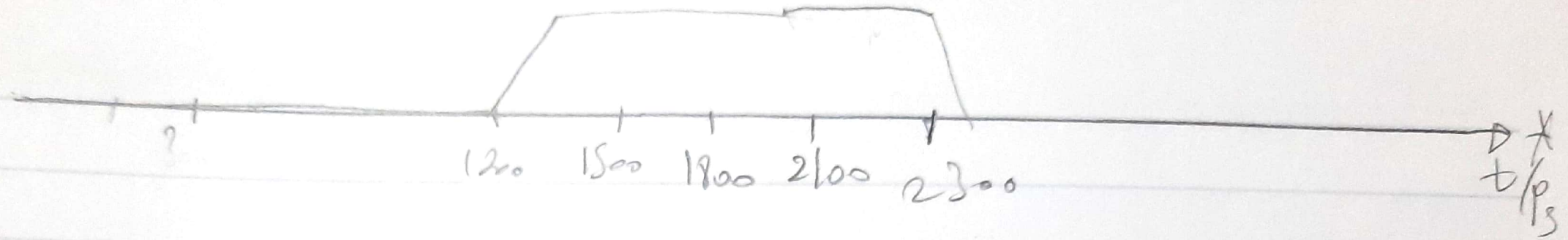


Circuit 8

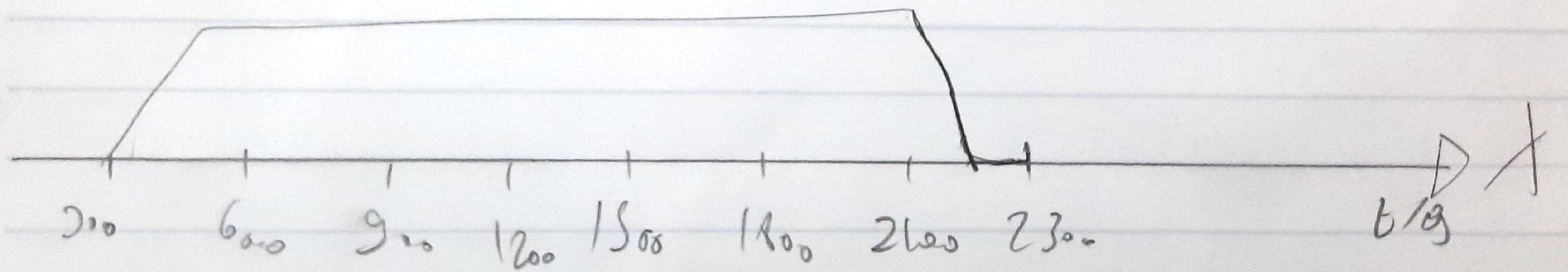


A	B	C	Y_1	Y_2	X
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0

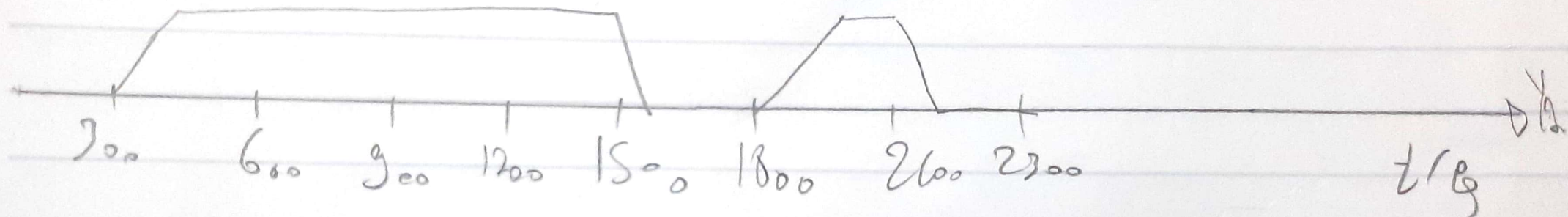



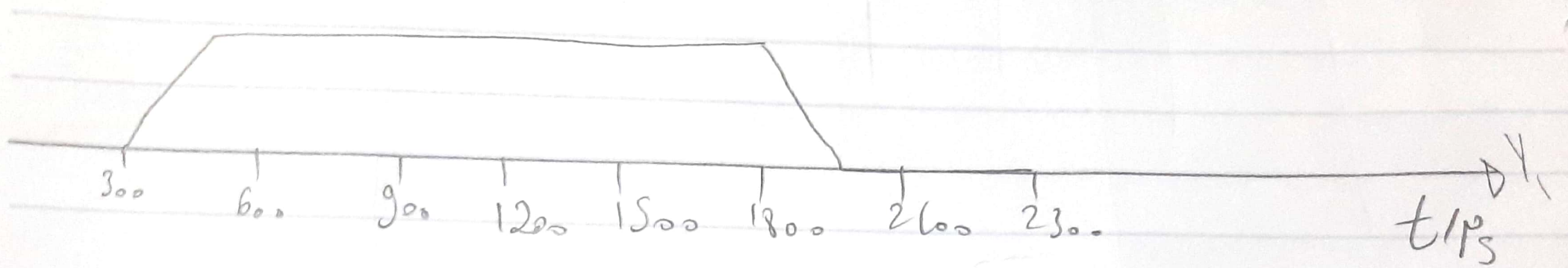


Circuit 6

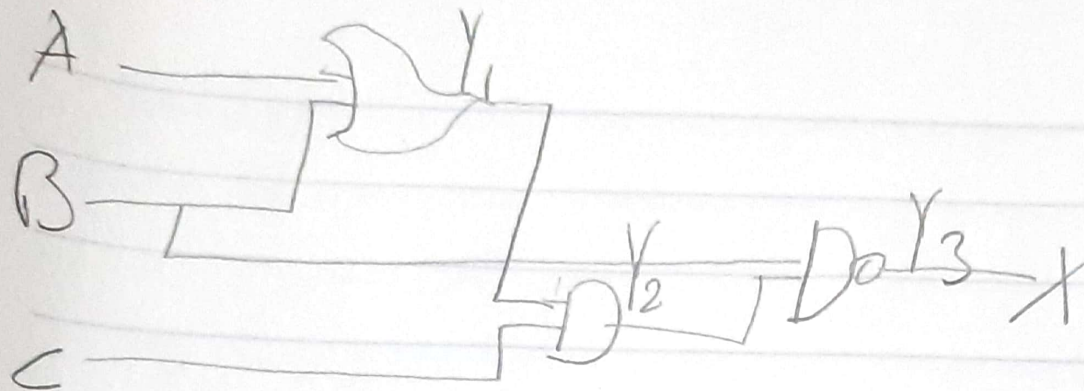

A	B	C	Y_1	Y_2	Y_3	X
0	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	
0	1	0	1	0	1	
0	1	1	1	0	0	
1	0	0	1	0	1	
1	0	1	1	0	1	
1	1	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	0	

Combinational

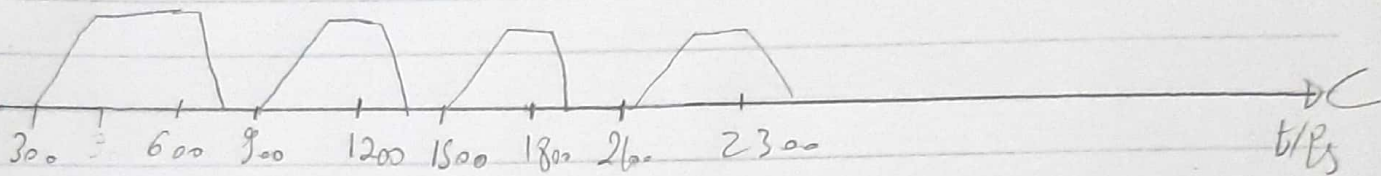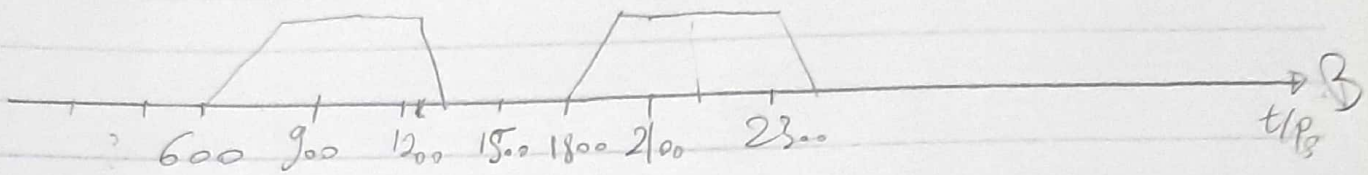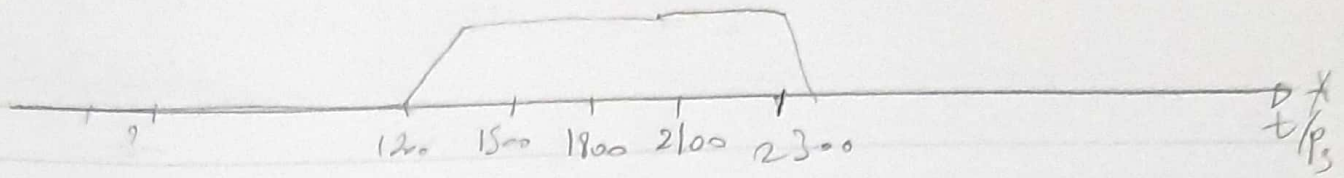

Circuit 8:

